


Lab 4

09/26/2022


TA: You Zhou

ReLU Activation Function

ReLU Activation Function Circuit

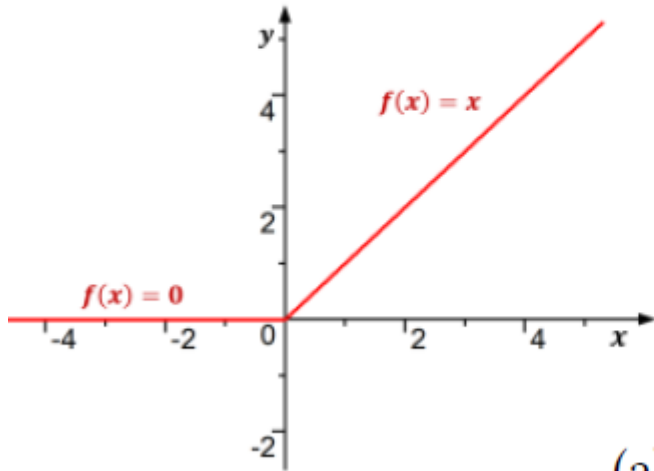


(a)

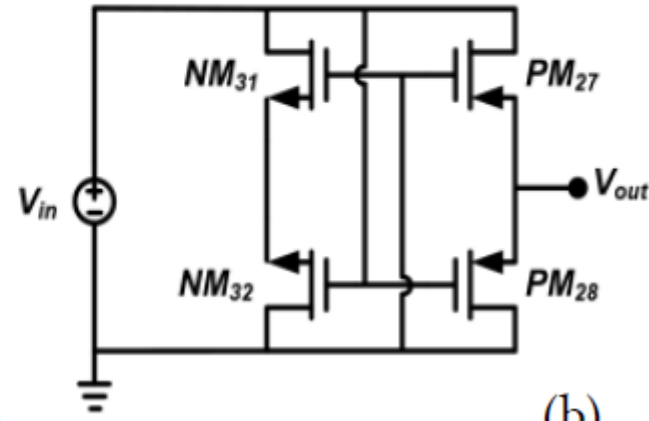


(b)

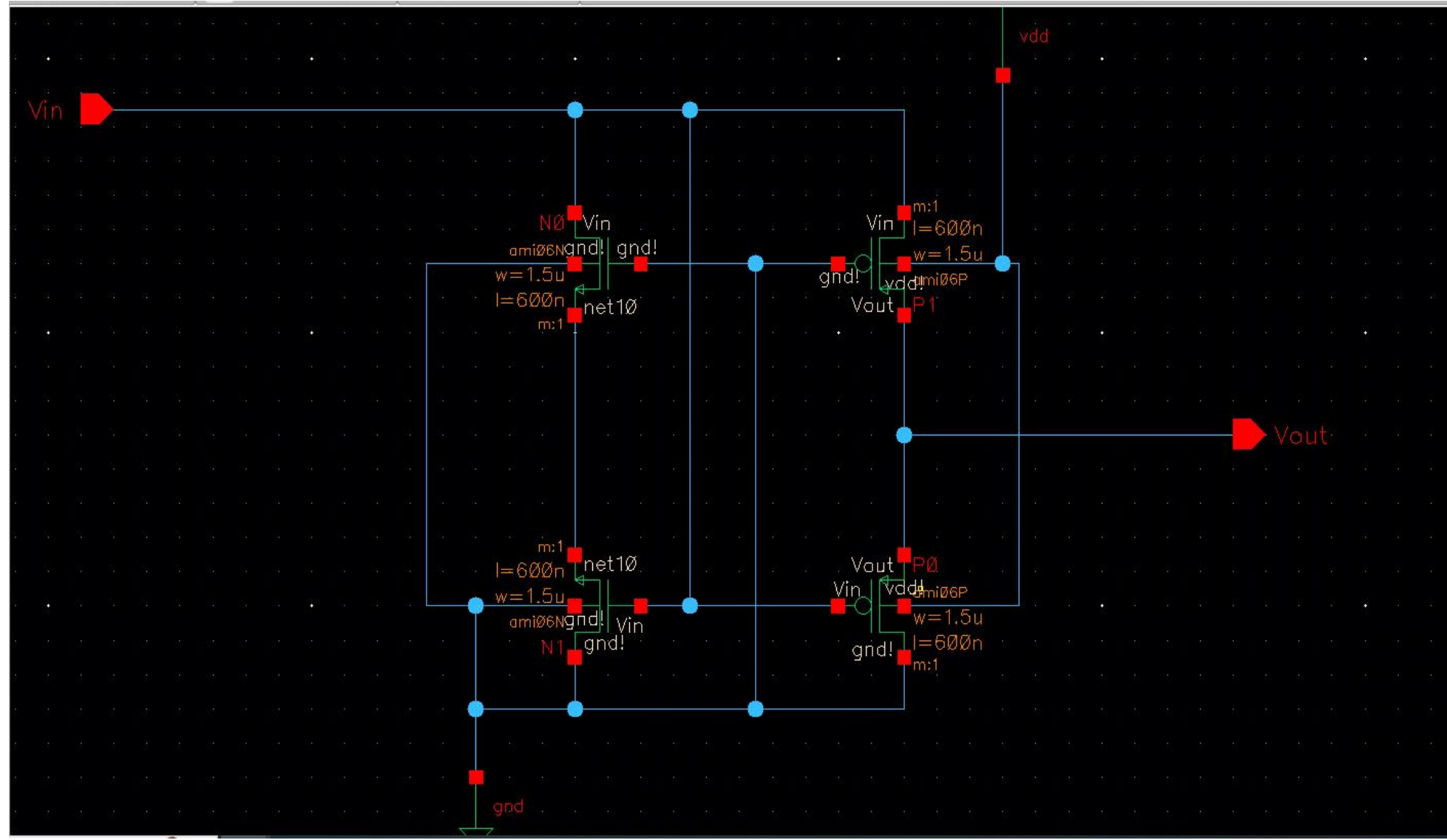1. New cell view: ReLU Activation Function
2. PMOS x2, NMOS x2
3. Create Vin and Vout
4. Create Symbol



- Create Testbench
- $V_{dc} \times 2$

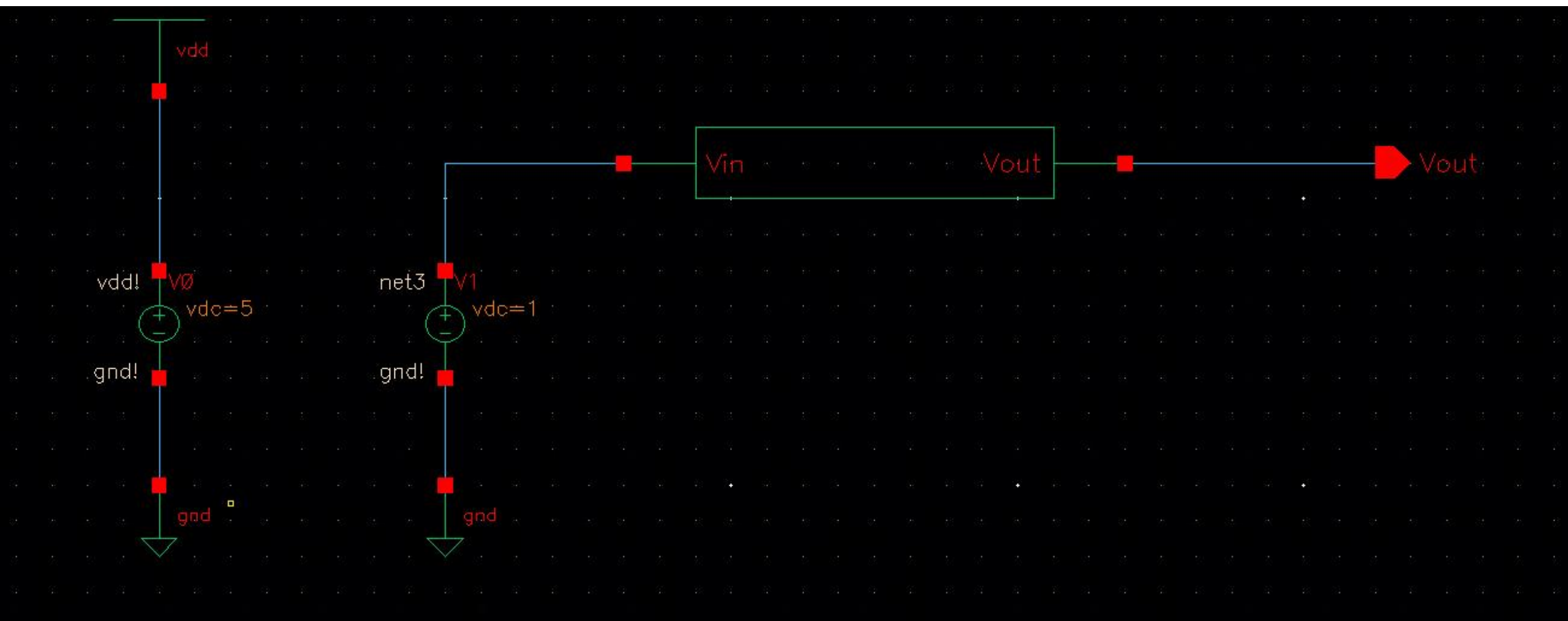

Create ADE L

Choosing Analyses -- ADE L (5)

Analysis

☐ tran

☒ dc

☐ ac

☐ noise

☐ xf

☐ sens

☐ dcmatch

☐ acmatch

☐ stb

☐ pz

☐ lf

☐ sp

☐ envlp

☐ pss

☐ pac

☐ pstb

☐ pnoise

☐ pxf

☐ psp

☐ qpss

☐ qpac

☐ qpnoise

☐ qpxf

☐ qpsp

☐ hb

☐ hbac

☐ hbstb

☐ hbnoise

☐ hbsp

☐ hbxf

DC Analysis

Save DC Operating Point

☒

Hysteresis Sweep

☐

Sweep Variable

☐ Temperature

☐ Design Variable

☒ Component Parameter

☐ Model Parameter

Component Name

/V1

Select Component

Parameter Name

dc

Sweep Range

☒ Start-Stop

☐ Center-Span

Start

-5

Stop

5

Sweep Type

Automatic

Add Specific Points

☐

Enabled

☒

Options...

OK

Cancel

Defaults

Apply

Help

DC response

